



哈爾濱工業大學 (深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

实验作业

开课学期: 2021 春季

课程名称: 计算机组成原理 (实验)

实验名称: TileLink 总线协议设计

实验性质: 综合设计型

实验学时: 4 地点: T2

学生班级: 19 级 7 班

学生学号: 190110716

学生姓名: 朱海峰

作业成绩: _____

实验与创新实践教育中心制

2021 年 4 月

一、Master 模块添加注释

```

module master (
    input wire      clk      , // 时钟信号
    input wire      rst_n    , // 重置
    input wire      cpu_wr   , // cpu 发出写指令
    input wire      cpu_rd   , // cpu 发出读指令
    input wire [3:0] cpu_byte , // 写指令指定的字节
    input wire [3:0] cpu_addr , // 读写的字地址
    input wire [31:0] cpu_wdata , // 写数据
    output wire     cpu_rdata_v, // cpu 读到数据是否有效
    output wire [31:0] cpu_rdata , // cpu 读到数据
    input wire      a_ready   , // a 通道准备好
    output reg      a_valid   , // a 通道数据有效
    output reg [3:0] a_opcode , // a 通道操作码
    output reg [3:0] a_mask   , // a 通道字节掩码
    output reg [3:0] a_address , // a 通道读写的字地址
    output reg [31:0] a_data  , // a 通道数据
    output reg      d_ready   , // d 通道准备好
    input wire      d_valid   , // d 通道数据有效
    input wire [3:0] d_opcode , // d 通道操作码
    input wire [31:0] d_data  , // d 通道数据
    output reg      trans_over // 是否传送完
);

always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (~rst_n) d_ready <= 1'b0;
    else if (cpu_wr | cpu_rd) d_ready <= 1'b1; // 需要读写时, d 通道数据有效
end

always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (~rst_n) a_valid <= 1'b0;
    else if (cpu_wr | cpu_rd) a_valid <= 1'b1; // 需要读写时, a 通道数据有效
    else a_valid <= 1'b0;
end

always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (~rst_n) a_opcode <= 4'h0;
    else if (cpu_wr & (&cpu_byte)) a_opcode <= 4'h0; //PutFullData,完整写入 32 位数
据,cpu_byte4 位为 1
    else if (cpu_wr) a_opcode <= 4'h1; //PutPartialData,按字节写入数
据
    else if (cpu_rd) a_opcode <= 4'h4; //Get,读出某个字节数据
    else a_opcode <= 4'h0;
end

always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (~rst_n) a_mask <= 4'h0;
    else if (cpu_wr | cpu_rd) a_mask <= cpu_byte; // 需要读写时, 传递字节掩码
    else a_mask <= 4'h0;
end

always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (~rst_n) a_address <= 4'h0;
    else if (cpu_wr | cpu_rd) a_address <= cpu_addr; // 需要读写时, 传递字地址
    else a_address <= 4'h0;
end

always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (~rst_n) a_data <= 32'h0;
    else if (cpu_wr) a_data <= cpu_wdata; // 需要写时, 传递写数据

```

```
        else
            a_data <= 32'h0;
        end

reg rd_period;
reg trans_over_ff; // 上一时刻的 transover

always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (~rst_n) trans_over_ff <= 1'b0;
    else
        trans_over_ff <= trans_over; // 记录上一时刻的 transover
    end
// 检测上升沿
wire trans_over_pos = trans_over & ~trans_over_ff;

always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (~rst_n)
        rd_period <= 1'b0;
    else if (trans_over_pos) rd_period <= 1'b0; // transover 上升, 则读数据时段结束
    else if (cpu_rd)
        rd_period <= 1'b1; // 读数据时段开始
    end

assign cpu_rdata_v = rd_period & d_valid; // d 通道数据有效, 并且已经到了能读到数据的时间段, 则 cpu 读到的数据有效

assign cpu_rdata = d_data; // cpu 读到的数据

always @ (posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (~rst_n)
        trans_over <= 1'b1; // 重置, 传送结束, 即没有在传送
    else if (a_ready & a_valid) trans_over <= 1'b0; // a 通道开始传送数据, 传送未结束
    else if (d_ready & d_valid) trans_over <= 1'b1; // d 通道开始传送数据, 传送完成
    end

endmodule
```

二、 Slave 模块的实现

slave 模块的输入输出如下，左边为输入，右边为输出：

 


Figure 1

slave 模块的算法流程图：

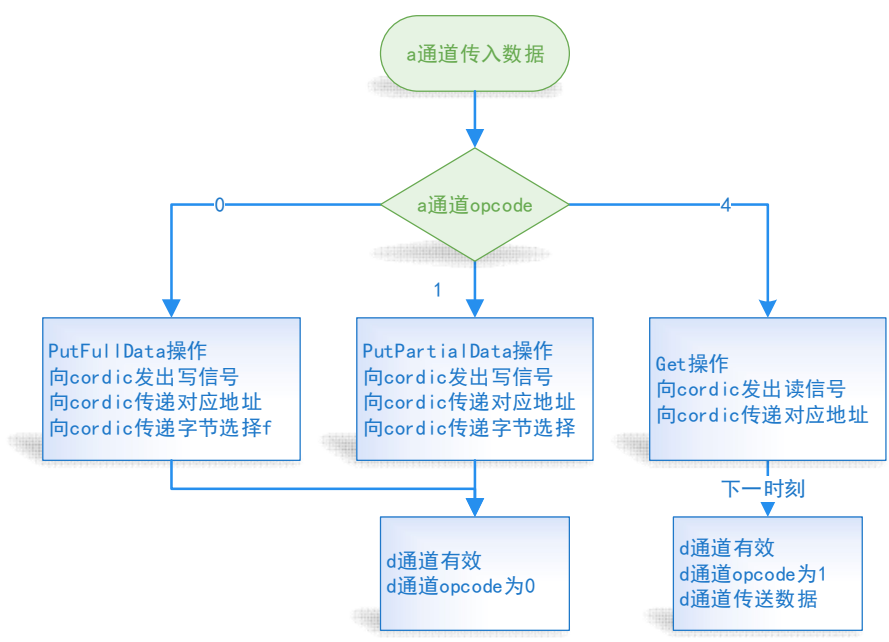


Figure 2

三、 调试报告

（自己写的 testbench 核心代码，仿真截图及时序分析。根据测试的完备性评分）

仿真核心代码：

```
clk <= 1;
addr <= 0;
byte <= 'hf;
wdata <= 'h1_0001;
rst_n <= 1;
rd <= 0;
wr <= 0;

#2 // 完成重置
rst_n <= 0;
#2
rst_n <= 1;
#6 // 对地址 1 进行 PutFullData
wr <= 1;
addr <= 1;
wdata <= 'ha;
#2
wr <= 0;
addr <= 0;

#10 // 对地址 0 进行 PutPartialData
wr <= 1;
byte <= 'b0011;
wdata <= 'h001;
#2
wr <= 0;

#100// 计算完成后，对地址 2Get，读出数据
rd <= 1;
addr <= 0;
#2
rd <= 0;
```


2.对地址 0 进行 PutPartialData, 数据为 'h1, 选择后面两字节有效, 功能选择 'b0(sin), 并触发 start, 如图 4。

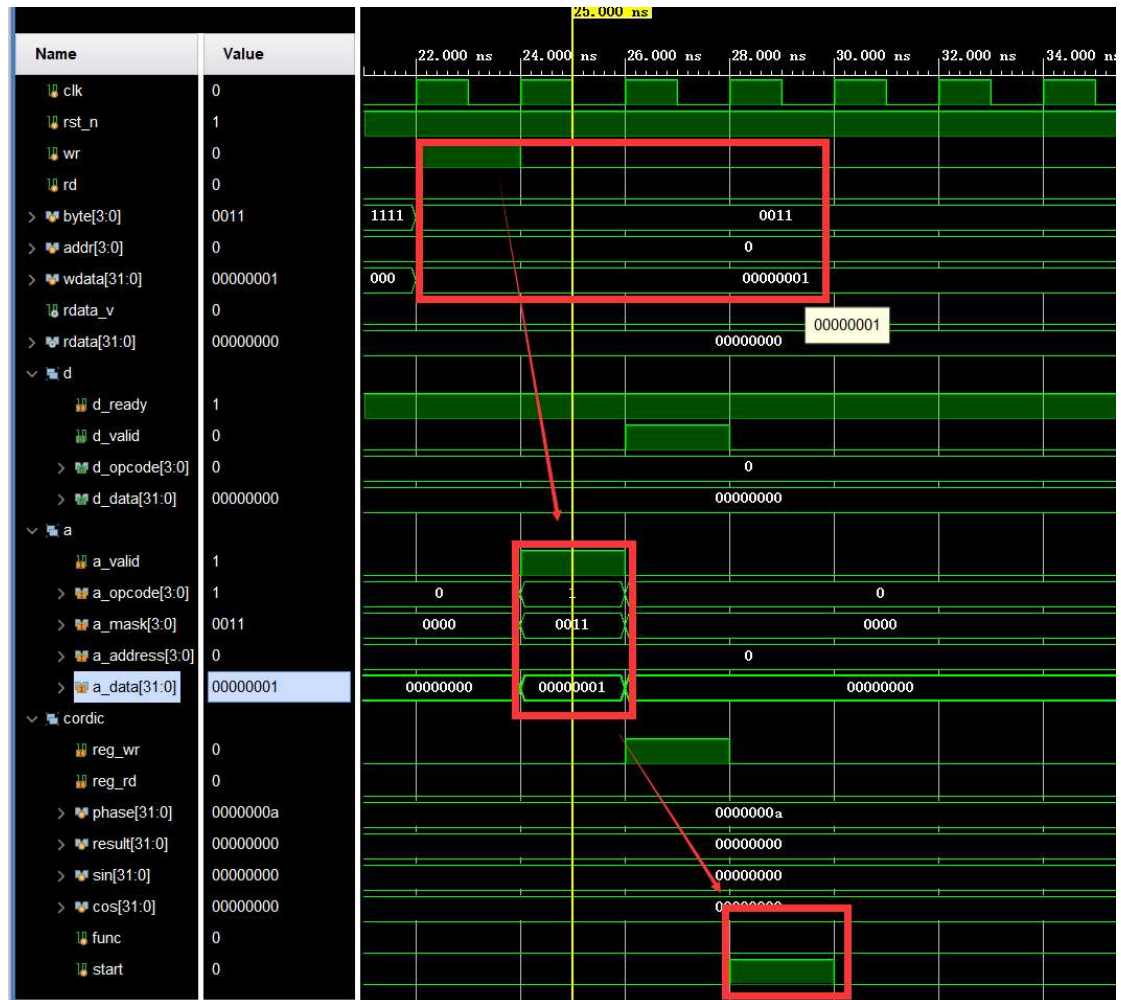


Figure 4

3. 对地址 2 进行 Get 操作，读出计算结果。

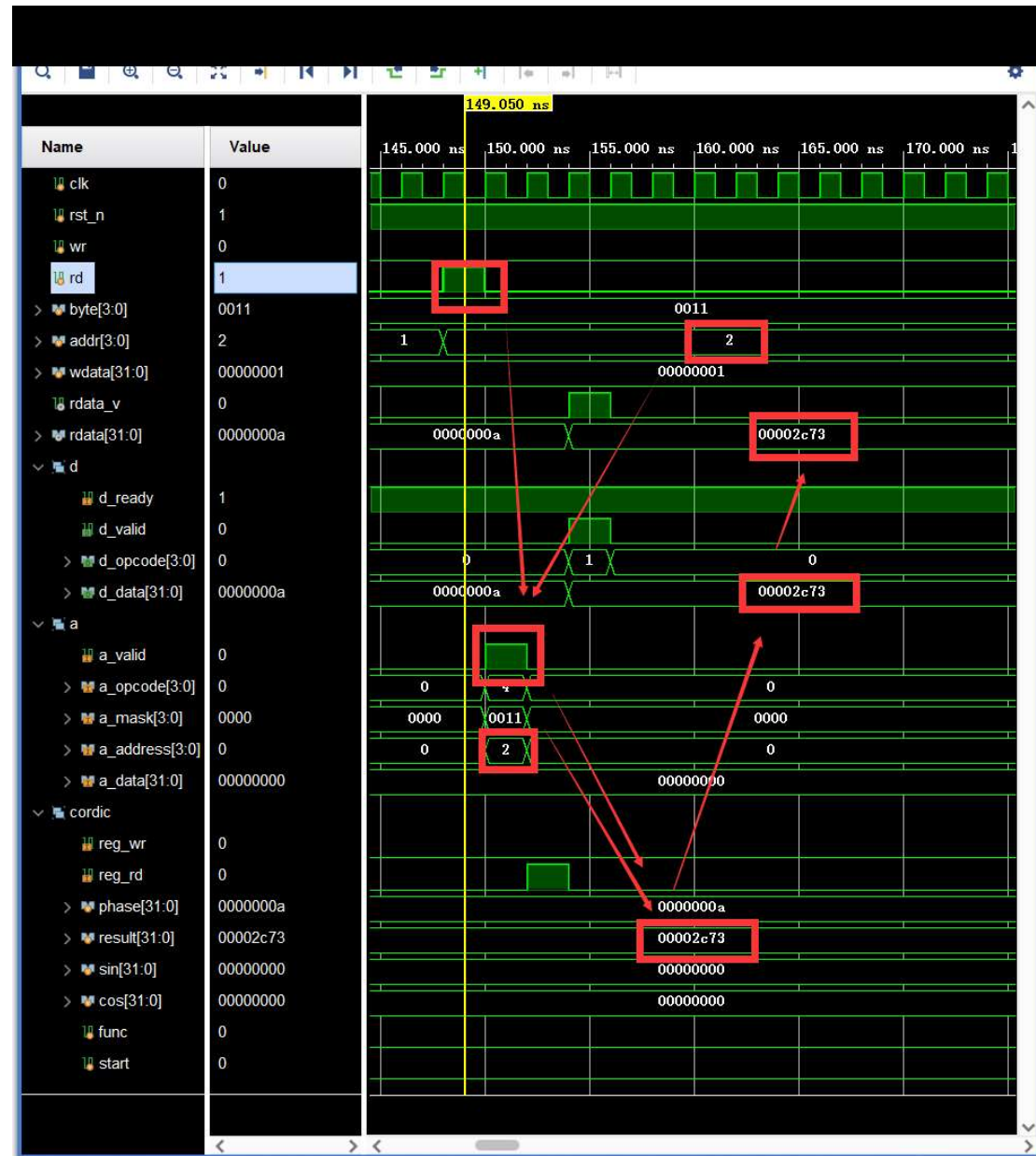


Figure 5